



DEPARTAMENTO  
DE COMPUTACION

---

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

# Organización del Computador 1

## Lógica Digital 1: circuitos combinacionales

Dr. Marcelo Risk

23 de agosto de 2022

# Índice

Introducción

Álgebra de Boole

Circuitos

Bloques

# Lógica digital

- ▶ Las computadoras necesitan almacenar datos e instrucciones en memoria.
- ▶ Sistema binario: solo dos estados posibles.
- ▶ ¿Por qué?
  - ▶ Es mucho más sencillo identificar entre solo dos estados.
  - ▶ Es menos propenso a errores

# Diseño de circuitos

- ▶ Circuitos que operan con valores lógicos:
  - ▶ Verdadero = 1
  - ▶ Falso = 0
  
- ▶ **Idea:** realizar diferentes operaciones lógicas y matemáticas combinando circuitos.

# Álgebra de Boole



- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.

**Figura:** George Boole (1815-1864).

# Álgebra de Boole



- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:

**Figura:** George Boole (1815-1864).

# Álgebra de Boole



- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.

**Figura:** George Boole (1815-1864).

# Álgebra de Boole



- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.

**Figura:** George Boole (1815-1864).



# Álgebra de Boole



**Figura:** George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.
  - ▶ 1 / 0.

# Álgebra de Boole



Figura: George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.
  - ▶ 1 / 0.
- ▶ Tres operadores:

# Álgebra de Boole



Figura: George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.
  - ▶ 1 / 0.
- ▶ Tres operadores:
  - ▶ AND (y).

# Álgebra de Boole



Figura: George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.
  - ▶ 1 / 0.
- ▶ Tres operadores:
  - ▶ AND (y).
  - ▶ OR (o).

# Álgebra de Boole



Figura: George Boole (1815-1864).

- ▶ George Boole, desarrolló un sistema algebraico para formular proposiciones con símbolos.
- ▶ Su álgebra consiste en un método para resolver problemas de lógica que recurre solamente a los valores binarios:
  - ▶ verdadero / falso.
  - ▶ on / off.
  - ▶ 1 / 0.
- ▶ Tres operadores:
  - ▶ AND (y).
  - ▶ OR (o).
  - ▶ NOT (no).

# Álgebra de Boole

- ▶ Las variables Booleanas **solo** pueden tomar los valores binarios: 1 ó 0.
- ▶ Una variable Booleana **representa un bit**.
- ▶ Este álgebra se presenta formalmente en la materia *Lógica y Computabilidad*, acá vamos a dar los conceptos prácticos para utilizarla en Lógica Digital.

# Álgebra de Boole

- ▶ Las variables Booleanas **solo** pueden tomar los valores binarios: 1 ó 0.
- ▶ Una variable Booleana **representa un bit**.
- ▶ Este álgebra se presenta formalmente en la materia *Lógica y Computabilidad*, acá vamos a dar los conceptos prácticos para utilizarla en Lógica Digital.

## Definición

**bit**: se popularizó como una abreviatura de **Binary digIT**.

# Operadores básicos: **AND**

- ▶ Un operador booleano puede ser completamente descripto usando tablas de verdad.
- ▶ El operador **AND** es conocido como producto booleano (.). También se lo nota como  $\wedge$  (una letra 'v' invertida):

$X$	$Y$	$X \text{ AND } Y (X \wedge Y)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



# Operadores básicos: **OR**

- El operador **OR** es conocido como suma booleana (+). También se lo nota como  $\vee$ :

$X$	$Y$	$X \text{ OR } Y (X \vee Y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

## Operadores básicos: **NOT**

- El operador NOT se nota con una barra  $\overline{X}$ . Otra forma de notarlo es  $\neg X$ .

$X$	$\overline{X} (\neg X)$
0	1
1	0

# Funciones booleanas

- ▶ Queremos hacer la tabla de verdad de esta función

$$F(x, y, z) = x\bar{z} + y$$

- ▶ El **NOT** tiene mayor precedencia que el resto de los operadores
- ▶ El **AND** mayor precedencia que el **OR**

# Funciones booleanas

- ▶ Queremos hacer la tabla de verdad de esta función  
 $F(x, y, z) = x\bar{z} + y$
- ▶ El **NOT** tiene mayor precedencia que el resto de los operadores
- ▶ El **AND** mayor precedencia que el **OR**

Comenzamos con la operación que tiene mayor precedencia:

$x$	$y$	$z$	$\bar{z}$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

# Funciones booleanas

- ▶ Queremos hacer la tabla de verdad de esta función  
 $F(x, y, z) = x\bar{z} + y$
- ▶ El **NOT** tiene mayor precedencia que el resto de los operadores
- ▶ El **AND** mayor precedencia que el **OR**

Seguimos resolviendo el **AND** usando lo que recién calculamos

$x$	$y$	$z$	$\bar{z}$	$x\bar{z}$
0	0	0	1	<b>0</b>
0	0	1	0	<b>0</b>
0	1	0	1	<b>0</b>
0	1	1	0	<b>0</b>
1	0	0	1	<b>1</b>
1	0	1	0	<b>0</b>
1	1	0	1	<b>1</b>
1	1	1	0	<b>0</b>

# Funciones booleanas

- ▶ Queremos hacer la tabla de verdad de esta función  
 $F(x, y, z) = x\bar{z} + y$
- ▶ El **NOT** tiene mayor precedencia que el resto de los operadores
- ▶ El **AND** mayor precedencia que el **OR**

Finalmente hacemos el **OR**

$x$	$y$	$z$	$\bar{z}$	$x\bar{z}$	$x\bar{z} + y$
0	0	0	1	0	<b>0</b>
0	0	1	0	0	<b>0</b>
0	1	0	1	0	<b>1</b>
0	1	1	0	0	<b>1</b>
1	0	0	1	1	<b>1</b>
1	0	1	0	0	<b>0</b>
1	1	0	1	1	<b>1</b>
1	1	1	0	0	<b>1</b>

# Propiedades

---

Identidad	$1.A = A$	$0 + A = A$
Nula	$0.A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotencia	$A.A = A$	$A + A = A$
Inversa	$A.\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Conmutativa	$A.B = B.A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$(A.B).C = A.(B.C)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributiva	$A + B.C = (A + B).(A + C)$	$A.(B + C) = A.B + A.C$
Absorción	$A.(A + B) = A$	$A + A.B = A$
de Morgan	$\overline{A.B} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}.\bar{B}$

---

## Identidades: ejemplo de aplicación

- Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$$

de Morgan



## Identidades: ejemplo de aplicación

- ▶ Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	de Morgan
$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	Distributiva

## Identidades: ejemplo de aplicación

- ▶ Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$$

de Morgan

$$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$$

Distributiva

$$(x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + 0) \cdot (\bar{x} + z)$$

Idempotencia e inversa

## Identidades: ejemplo de aplicación

- ▶ Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$$

de Morgan

$$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$$

Distributiva

$$(x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + 0) \cdot (\bar{x} + z)$$

Idempotencia e inversa

$$(x + x \cdot (\bar{y} + y)) \cdot (\bar{x} + z)$$

Nula y distributiva

# Identidades: ejemplo de aplicación

- Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	de Morgan
$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	Distributiva
$(x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + 0) \cdot (\bar{x} + z)$	Idempotencia e inversa
$(x + x \cdot (\bar{y} + y)) \cdot (\bar{x} + z)$	Nula y distributiva
$x \cdot (\bar{x} + z)$	Inversa, identidad y nula

# Identidades: ejemplo de aplicación

- Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	de Morgan
$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	Distributiva
$(x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + 0) \cdot (\bar{x} + z)$	Idempotencia e inversa
$(x + x \cdot (\bar{y} + y)) \cdot (\bar{x} + z)$	Nula y distributiva
$x \cdot (\bar{x} + z)$	Inversa, identidad y nula
$x \cdot \bar{x} + x \cdot z$	Distributiva

# Identidades: ejemplo de aplicación

- Usando identidades booleanas podemos reducir esta función:

$$F(x, y, z) = (x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot \overline{(x \cdot \bar{z})}$$

---

$(x + y) \cdot (x + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	de Morgan
$(x \cdot x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + y \cdot \bar{y}) \cdot (\bar{x} + z)$	Distributiva
$(x + x \cdot \bar{y} + y \cdot x + 0) \cdot (\bar{x} + z)$	Idempotencia e inversa
$(x + x \cdot (\bar{y} + y)) \cdot (\bar{x} + z)$	Nula y distributiva
$x \cdot (\bar{x} + z)$	Inversa, identidad y nula
$x \cdot \bar{x} + x \cdot z$	Distributiva
$x \cdot z$	Inversa e identidad

---

# Fórmulas equivalentes

- ▶ Varias fórmulas pueden tener la misma tabla de verdad:
  - ▶ Son lógicamente equivalentes.
- ▶ En general se suelen elegir las formas **canónicas**
  - ▶ Suma de productos:
    - ▶  $F_1(x, y, z) = x.y + z.x + y.z$
  - ▶ Producto de sumas:
    - ▶  $F_2(x, y, z) = (x + y).(z + x).(y + z)$

# Suma de productos

- ▶ Es fácil convertir una función a una suma de productos usando la tabla de verdad.
- ▶ Elegimos los valores que dan 1 y hacemos un producto (AND) de la fila (negando si aparece un 0)?
- ▶ Luego sumamos todo (OR):

	$x$	$y$	$z$	$x\bar{z} + y$	
	0	0	0	0	
	0	0	1	0	
→	0	1	0	1	←
→	0	1	1	1	←
→	1	0	0	1	←
	1	0	1	0	
→	1	1	0	1	←
→	1	1	1	1	←

$$F(x, y, z) = (\bar{x}y\bar{z}) + (\bar{x}yz) + (x\bar{y}\bar{z}) + (xy\bar{z}) + (xyz)$$




# Circuitos booleanos

- ▶ Los computadores digitales contienen circuitos que implementan funciones booleanas.
- ▶ Cuando más simple la función más chico el circuito.

# Circuitos booleanos


- ▶ Los computadores digitales contienen circuitos que implementan funciones booleanas.
- ▶ Cuando más simple la función más chico el circuito.
- ▶ Son más baratos, consumen menos, y ¡son mas rápidos!
- ▶ Podemos usar las identidades del álgebra de Boole para reducir estas funciones y hacer circuitos más simples.

## ¿Qué hay dentro?

 


- ▶ Ya vimos que hay dos valores: 1 (5V) y 0 (0V).
- ▶ Este circuito se comporta como una **llave**.
- ▶ Se mira lo qué ocurre en **Vout** (tensión de salida).
- ▶ Cuando la llave está cerrada, Vout está conectada con la tierra (GROUND - 0 V), tiene un **0** o **False**.
- ▶ Cuando la llave está abierta, Vout está desconectada y Vout tiene **5V** o un **1** o **True**.


## ¿Qué hay dentro?

 

 - ▶ Ya vimos que hay dos valores: 1 (5V) y 0 (0V).
- ▶ Este circuito se comporta como una **llave**.
- ▶ Se mira lo que ocurre en **Vout** (tensión de salida).
- ▶ Cuando la llave está cerrada, Vout está conectada con la tierra (GROUND - 0 V), tiene un **0** o **False**.
- ▶ Cuando la llave está abierta, Vout está desconectada y Vout tiene **5V** o un **1** o **True**.




## Pero, ¿lo digital dónde está?

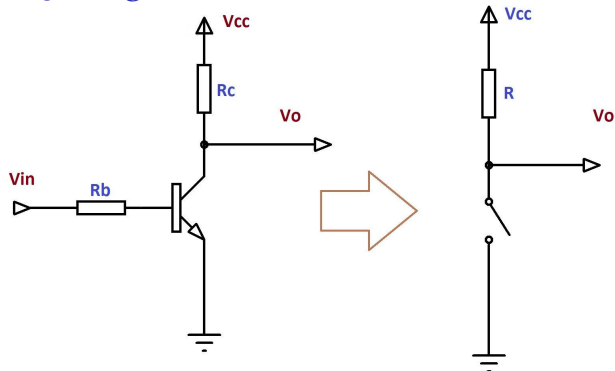


- ▶ El dispositivo del centro del circuito es un **transistor**, dispositivo que revolucionó nuestra historia en los años 70.

## Pero, ¿lo digital dónde está?

 


- ▶ El dispositivo del centro del circuito es un **transistor**, dispositivo que revolucionó nuestra historia en los años 70.
- ▶ Se lo puede usar como **amplificador** de una señal (lo que entra en  $V_{in}$ ).

## Pero, ¿lo digital dónde está?

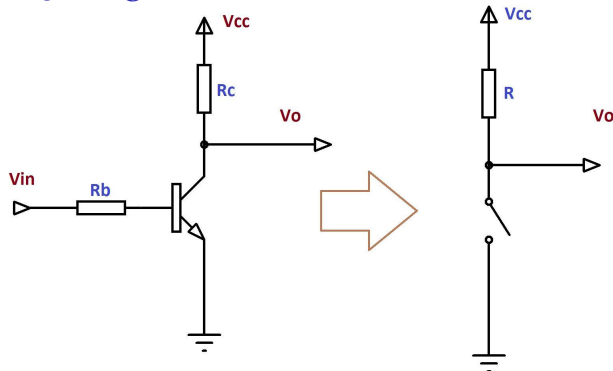

- ▶ El dispositivo del centro del circuito es un **transistor**, dispositivo que revolucionó nuestra historia en los años 70.
- ▶ Se lo puede usar como **amplificador** de una señal (lo que entra en  $V_{in}$ ).
- ▶ También puede ser usado como una llave controlada por una señal.


## Llave cerrada

 

- El transistor se satura (se lo conoce como *saturated state*) cuando se aplica un potencial suficientemente alto en  $V_{in}$ .




## Llave cerrada

 


- ▶ El transistor se satura (se lo conoce como *saturated state*) cuando se aplica un potencial suficientemente alto en  $V_{in}$ .
- ▶ Durante esta condición el transistor actúa (casi) como si fuera un cortocircuito.
- ▶ Circula una corriente que depende de la resistencia.

# Llave abierta

 


- ▶ El transistor está apagado (se lo conoce también como *cut-off state* cuando el potencial aplicado a  $V_{in}$  es 0V).
- ▶ En este estado, el transistor actúa como si fuera un circuito abierto.
- ▶ No hay circulación de corriente entre  $V_{CC}$  y GROUND.
 
# Pero... ¿Qué tiene que ver con la computadora?




- Se mira la señal marcada en Out.
 
## Pero... ¿Qué tiene que ver con la computadora?




- ▶ Se mira la señal marcada en Out.
- ▶ Cuando se aplica un **1** en A, en la salida tenemos un **0**.
 
## Pero... ¿Qué tiene que ver con la computadora?



- ▶ Se mira la señal marcada en Out.
- ▶ Cuando se aplica un **1** en A, en la salida tenemos un **0**.
- ▶ Cuando se aplica un **0** en A, en la salida tenemos un **1**.
 
## Pero... ¿Qué tiene que ver con la computadora?



- ▶ Se mira la señal marcada en Out.
- ▶ Cuando se aplica un **1** en A, en la salida tenemos un **0**.
- ▶ Cuando se aplica un **0** en A, en la salida tenemos un **1**.

Este circuito implementa la **negación** de una variable booleana.

# Compuertas lógicas

## Definición

Una **compuerta** es un dispositivo electrónico que produce un resultado en base a un conjunto de valores de entrada.

# Compuertas lógicas

## Definición


Una **compuerta** es un dispositivo electrónico que produce un resultado en base a un conjunto de valores de entrada.

- ▶ En realidad, están formadas por uno o varios transistores, pero lo podemos ver como una **unidad**.
- ▶ Los circuitos integrados contienen colecciones de compuertas conectadas con algún propósito.



# Compuertas lógicas

- Las más simples: AND, OR, y NOT:

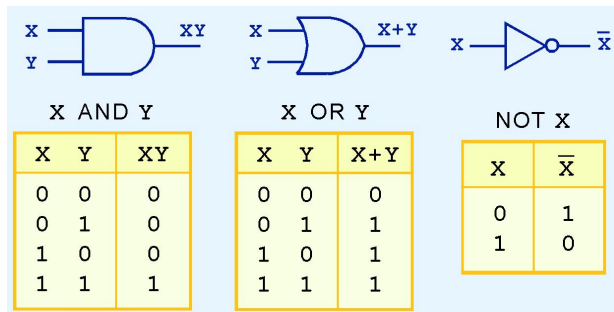

- Se corresponden exactamente con las funciones booleanas que vimos.

# Compuertas lógicas

- ▶ Una compuerta muy útil: el OR exclusivo  $\Rightarrow$  XOR.
- ▶ La salida es 1 cuando los valores de entrada difieren.


**X XOR Y**

X	Y	$X \oplus Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



 
# Implementación de funciones booleanas

- ▶ Combinando compuertas se pueden implementar funciones booleanas.
- ▶ Este circuito implementa la siguiente función:  $F(x, y, z) = x + \bar{y}z$



## Ejemplo: función mayoría

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 

# Compuertas lógicas combinadas

- ▶ NAND y NOR son dos compuertas lógicas combinadas.
- ▶ Con la identidad de Morgan se pueden implementar con AND u OR.
- ▶ Son más baratas y cualquier operación básica se puede representar usándolas cualquiera de ellas (¡sin usar la otra!).

X NAND Y

X	Y	X NAND Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0





X NOR Y

X	Y	X NOR Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0




# NAND y NOR

  
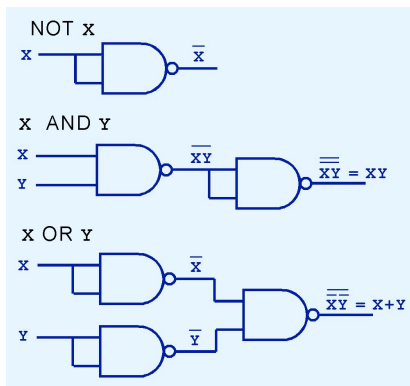
# Ejemplos

- ▶ NOT usando NAND: simplemente unir las dos entradas.
- ▶ Utilizando solo NAND o NOR se pueden realizar circuitos con la misma funcionalidad que el AND y OR.



# Circuitos combinatorios

- ▶ Producen una salida específica al (casi) instante que se le aplican valores de entrada.
- ▶ Implementan funciones booleanas.
- ▶ La aritmética y la lógica de la CPU se implementan con estos circuitos.




# Sumador

- ▶ ¿Cómo podemos construir un circuito que sume dos bits  $X$  e  $Y$ ?
- ▶  $F(X, Y) = X + Y$  (suma aritmética)
- ▶ ¿Qué pasa si  $X = 1$  e  $Y = 1$ ?

$X$	$Y$	$Suma$	$carry$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 
# Semi-Sumador

- ▶ Podemos usar un XOR para la suma y un AND para el carry.
- ▶ A este circuito se lo llama semi-sumador (*half-adder*).



 
# Sumador


$$\begin{array}{r} Co \quad 1 \\ X \quad \quad 1 \\ Y \quad \quad 1 \\ \hline \quad 1 \quad 0 \end{array}$$



## Sumador: estructura interna

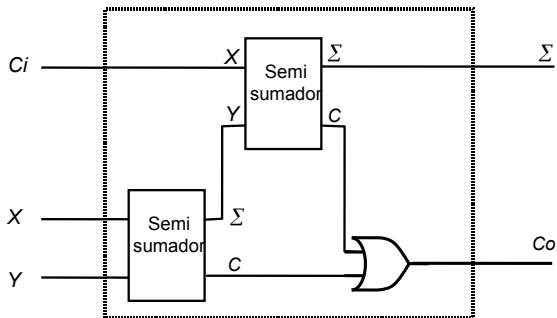

 
## Sumador: estructura interna y tabla de verdad



$X$	$Y$	$Ci$	$\text{Suma}$	$Co$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 
## Sumador de 4 bits

$$\begin{array}{r} A_4 \quad A_3 \quad A_2 \quad A_1 \\ + \quad B_4 \quad B_3 \quad B_2 \quad B_1 \\ \hline C_5 \quad C_4 \quad C_3 \quad C_2 \quad C_1 \end{array}$$



 
# Decodificadores

- ▶ Los decodificadores de  $n$  entradas pueden seleccionar una de  $2^n$  salidas.
- ▶ Son ampliamente utilizados.
- ▶ Por ejemplo:
  - ▶ Seleccionar una locación en una memoria a partir de una dirección colocada en el bus memoria.



# Decodificadores: ejemplo


- Decodificador 2-a-4:

 



 
# Multiplexores

- ▶ Selecciona una salida a de varias entradas.
- ▶ La entrada que es seleccionada como salida es determinada por las líneas de control.
- ▶ Para seleccionar entre  $n$  entradas, se necesitan  $\log_2 n$  líneas de control.
- ▶ Demultiplexor
  - ▶ Exactamente lo contrario al multiplexor.
  - ▶ Dada una entrada la direcciona entre  $n$  salidas, usando  $\log_2 n$  líneas de control.




# Multiplexor: ejemplo

## ► Multiplexor 4-a-1:


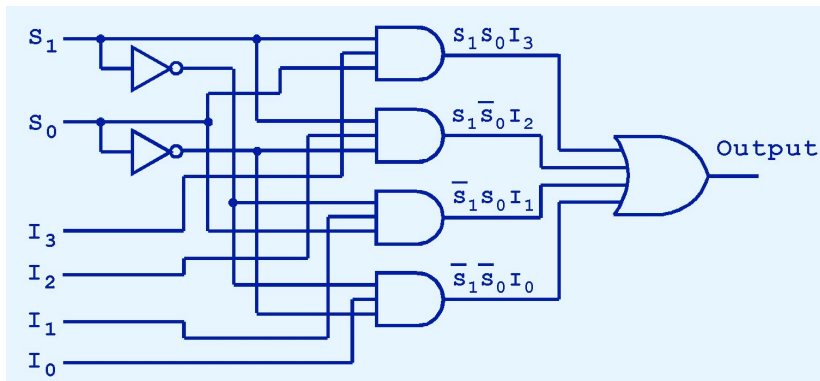


# Función mayoría

A	B	C	M
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

 


# Función mayoría con multiplexor

  


# Ejemplo

- ▶ Construir una ALU de 1 bit.
- ▶ 3 entradas:
  - ▶ A, B, carry.
- ▶ 4 operaciones:
  - ▶ A.B, A+B, NOT B, Suma(A,B,Carry).
- ▶ Salidas:
  - ▶ Resultado, Carry out.

# ALU de 1 bit

 

# ALU de 8 bits

 

# Memoria ROM

Entradas					Salidas							
$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$A_7$	$A_6$	$A_5$	$A_4$	$A_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0
		.							.			
		.							.			
		.							.			
1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1



# ROM con decoder

